

单周期CPU实验报告

518030910408 周韧

2020/05/08

目录

1	实验环境	2
2	实验任务	2
3	设计思路分析	2
3.1	完善Real_Value_Table_to student.xls文件	2
3.2	完善代码部分	4
3.2.1	alu.v	4
3.2.2	sc_cu.v	4
4	核心代码	5
5	整体仿真结果	7
6	实验总结	9

1 实验环境

本次实验在Quartus II 13.0(64-bit)开发软件中进行。

2 实验任务

- ★ 采用 Verilog 硬件描述语言在 Quartus II EDA 设计平台中，基于 Intel cyclone II 系列FPGA 完成具有执行 20 条 MIPS 基本指令的单周期 CPU 模块的设计。根据提供的单周期 CPU 示例程序的 Verilog 代码文件，将设计代码补充完整，实现该模块的电路设计。
- ★ 利用实验提供的标准测试程序代码，完成单周期 CPU 模块的功能仿真测试，验证 CPU 执行所设计的 20 条 RISC 指令功能的正确性。从而理解计算机五大组成部分的协调工作原理，理解存储程序自动执行的原理和掌握运算器、存储器、控制器的设计和实现原理。

3 设计思路分析

3.1 完善Real_Value_Table_to student.xls文件

这份表格中左半部分包含MIPS中及主要的R型、I型和J型指令，以及每个指令对应的指令格式和指令字段，右半部分包含该指令对应的控制信号。我们根据课上所学的单周期CPU的知识完善这个表格，作为后续修改核心代码的依据。

对其中控制信号的说明如表1所示：

我们列举出每个控制信号的含义，之后对每个指令的控制信号数据进行相应的完善。展示完善的Excel表格如图1所示：

表 1: 控制信号表格

信号名称	作用
pcsource	下一条指令来源
aluc	运算控制信号
shift	跳转指令信号
aluimm	立即数参与运算信号
sext	符号扩展信号
wmem	写存储器信号
wreg	写寄存器信号
m2reg	存储器数据写入寄存器信号
regrt	写入Rt/Rd寄存器信号
call/jar	调用函数/跳转信号

图 1: 完整指令表格

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	输入																			
2	指令 指令格式		op	rs	rt	rd	sa	func		z	pcsource	aluc	shift	aluimm	sext	wmem	wreg	m2reg	regrt	call
3											[1..0]	[3..0]								jal
4	add add rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100000		x	0 0	0 0 0 0	0	0	x	0	1	0	0	0	0
5	sub sub rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100010		x	0 0	x 1 0 0	0	0	x	0	1	0	0	0	0
6	and and rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100100		x	0 0	x 0 0 1	0	0	x	0	1	0	0	0	0
7	or or rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100101		x	0 0	x 1 0 1	0	0	x	0	1	0	0	0	0
8	xor xor rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100110		x	0 0	x 0 1 0	0	0	x	0	1	0	0	0	0
9	sll sll rd, rt, sa	000000	00000	rt	rd	sa	000000		x	0 0	0 0 1 1	1	0	x	0	1	0	0	0	0
10	srl srl rd, rt, sa	000000	00000	rt	rd	sa	000010		x	0 0	0 1 1 1	1	0	x	0	1	0	0	0	0
11	sra sra rd, rt, sa	000000	00000	rt	rd	sa	000011		x	0 0	1 1 1 1	1	0	x	0	1	0	0	0	0
12	jr jr rs	000000	rs	00000	00000	00000	001000		x	1 0	x x x x	x	x	x	0	0	x	x	x	
13																				
14	指令 指令格式		op	rs	rt	rd	sa	func			pcsource	aluc	shift	aluimm	sext	wmem	wreg	m2reg	regrt	call
15											[1..0]	[3..0]								jal
16																				
17	addi addi rt, rs, imm	001000	rs	rt	imm				x	0 0	0 0 0 0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
18	andi andi rt, rs, imm	001100	rs	rt	imm				x	0 0	x 0 0 1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
19	ori ori rt, rs, imm	001101	rs	rt	imm				x	0 0	x 1 0 1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
20	xori xori rt, rs, imm	001110	rs	rt	imm				x	0 0	x 0 1 0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
21	lw lw rt, imm(rs)	100011	rs	rt	imm				x	0 0	0 0 0 0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
22	sw sw rt, imm(rs)	101011	rs	rt	imm				x	0 0	0 0 0 0	0	1	1	1	1	x	1	0	0
23	beq beq rs, rt, imm	000100	rs	rt	imm				0	0 0										
24									1	0 1	x 1 0 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
25	bne bne rs, rt, imm	000101	rs	rt	imm				0	0 1	x 1 0 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
26									1	0 0										
27	lui lui rt, imm	001111	00000	rt	imm				x	0 0	x 1 1 0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
28																				
29	j j addr	000010	addr							1 1	x x x x	x	x	x	0	0	x	x	x	
30	jal jal addr	000011	addr							1 1	x x x x	x	x	x	0	1	x	x	x	1
31																				
32	指令 指令格式		op	rs	rt	rd	sa	func			pcsource	aluc	shift	aluimm	sext	wmem	wreg	m2reg	regrt	call
33											[1..0]	[3..0]								jal

3.2 完善代码部分

将指令的完整表格填写完毕检查无误之后，我们开始对代码部分的完善。Quartus的使用和文件的导入，课程上陈老师已经进行了非常详细地讲解和指导，因此在这里我们不做赘述。本次实验中需要补充的代码在alu.v和sc_cu.v两个文件中，因此我们主要说明实验中对核心代码部分的补充。

3.2.1 alu.v

alu.v中缺少的是在一个选择结构case中，aluc控制信号对应的ALU的各种运算操作。因此我们在Real_Value_Table_to student.xls中找到aluc这一栏，例如SUB的aluc控制信号是x100，我们则在分支结构中补上

$$4'b x100 : s = a - b;$$

其他的运算符号也是如此。值得一提的是SLL和SRL运算，这两个位移运算在计算之前首先要对a操作数进行无符号扩展，因此我们在对a进行\$unsigned处理：

左移

$$4'b0011 : s = \$unsigned(b) << a;$$

右移

$$4'b0111 : s = \$unsigned(b) >> a;$$

至此我们完成了对alu.v文件的补充。

3.2.2 sc_cu.v

sc_cu.v文件中缺少的是各种运算操作对应的标记值，wire型变量r_type决定该信号是否为R型指令，若是则使用不同function来标记指令，如果不是R型指令，则通过op来标记指令。因此我们只需观察Real_Value_Table_to student.xls文件中op和function这两栏，填入相应的值即可。

例如and是一个R型指令，function值是100100，于是代码中赋值则为：

$$wire\ i_and = r_type \& func[5] \& \sim func[4] \& \sim func[3] \& func[2] \& \sim func[1] \& \sim func[0];$$

又如addi是一个I型指令, opcode值是001000, 于是代码中赋值则为:

$$\text{wire } i_addi = \sim op[5] \& \sim op[4] \& op[3] \& \sim op[2] \& \sim op[1] \& \sim op[0];$$

将该文件中所有相应的操作值补全, 我们就完成了对sc_cu.v的补充。

4 核心代码

图2: alu.v核心代码

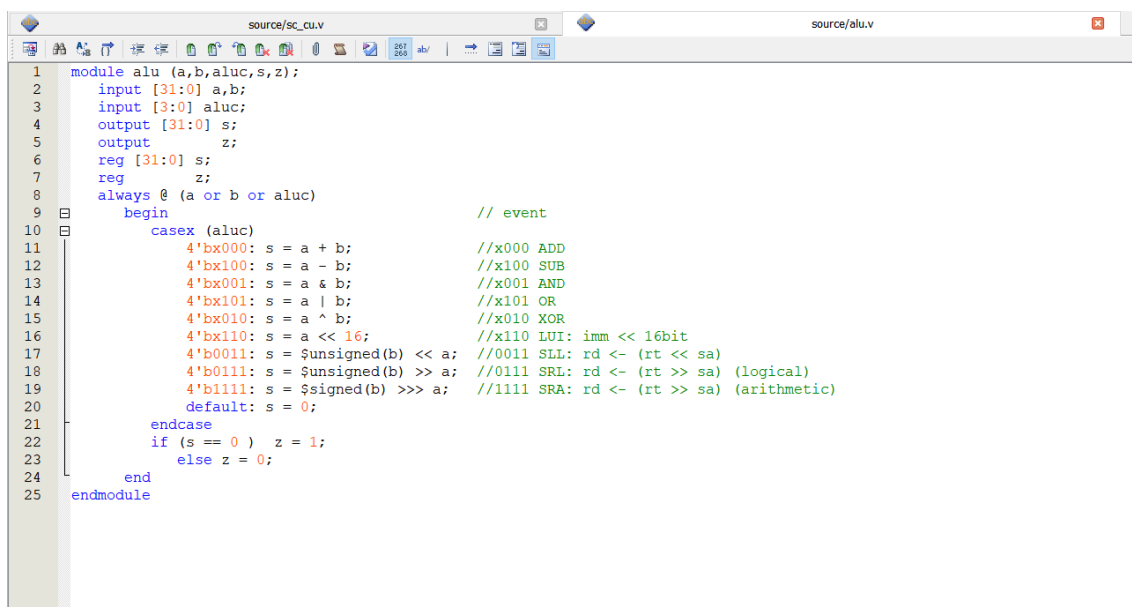


图3: sc_cu.v核心代码

```


1 module sc_cu (op, func, z, wmem, wreg, regrt, m2reg, aluc, shift,
2   aluimm, pcsource, jal, sext);
3   input [5:0] op, func;
4   input z;
5   output wreg, regrt, jal, m2reg, shift, aluimm, sext, wmem;
6   output [3:0] aluc;
7   output [1:0] pcsource;
8   wire r_type = ~|op;
9   wire i_add = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
10    ~func[2] & ~func[1] & ~func[0]; //100000
11   wire i_sub = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
12    ~func[2] & func[1] & ~func[0]; //100010
13
14   wire i_and = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
15    func[2] & ~func[1] & ~func[0]; //100100
16   wire i_or = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
17    func[2] & ~func[1] & func[0]; //100101
18   wire i_xor = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
19    func[2] & func[1] & ~func[0]; //100110
20   wire i_sll = r_type & ~func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
21    ~func[2] & ~func[1] & ~func[0]; //000000
22   wire i_srl = r_type & ~func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
23    ~func[2] & func[1] & ~func[0]; //000010
24   wire i_sra = r_type & ~func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
25    ~func[2] & func[1] & func[0]; //000011
26   wire i_jr = r_type & ~func[5] & ~func[4] & func[3] &
27    ~func[2] & ~func[1] & ~func[0]; //001000
28
29   wire i_addi = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & ~op[2] & ~op[1] & ~op[0]; //001000
30   wire i_andi = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & ~op[1] & ~op[0]; //001100
31
32   wire i_ori = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & ~op[1] & op[0]; //001101
33   wire i_xori = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & op[1] & ~op[0]; //001110
34   wire i_lw = op[5] & ~op[4] & ~op[3] & ~op[2] & op[1] & op[0]; //100011
35   wire i_sw = op[5] & ~op[4] & op[3] & ~op[2] & op[1] & op[0]; //101011
36   wire i_beq = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & op[2] & ~op[1] & ~op[0]; //000100
37   wire i_bne = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & op[2] & ~op[1] & op[0]; //000101
38   wire i_lui = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & op[1] & op[0]; //001111
39   wire i_j = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & ~op[2] & op[1] & ~op[0]; //000010
40   wire i_jal = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & ~op[2] & op[1] & op[0]; //000011
41
42
43   assign pcsource[1] = i_jr | i_j | i_jal;
44   assign pcsource[0] = (i_beq & z) | (i_bne & ~z) | i_j | i_jal;
45
46   assign wreg = i_add | i_sub | i_and | i_or | i_xor |
47    i_sll | i_srl | i_sra | i_addi | i_andi |
48    i_ori | i_xori | i_lw | i_lui | i_jal;
49
50   assign aluc[3] = i_sra;
51   assign aluc[2] = i_sub | i_or | i_srl | i_sra | i_ori | i_lui | i_bne | i_beq;
52   assign aluc[1] = i_xor | i_sll | i_srl | i_sra | i_xori | i_lui;
53   assign aluc[0] = i_and | i_or | i_sll | i_srl | i_sra | i_andi | i_ori;
54   assign shift = i_sll | i_srl | i_sra;
55
56   assign aluimm = i_addi | i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_sw | i_lui;
57   assign sext = i_addi | i_lw | i_sw | i_beq | i_bne | i_lui;
58   assign wmem = i_sw;
59   assign m2reg = i_lw;
60   assign regrt = i_addi | i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_sw | i_lui;
61   assign jal = i_jal;
62
63 endmodule

```

5 整体仿真结果


我们完成了对代码的补充之后,就可以使用RTL_simulation工具对结果进行模拟仿真了。先从看全局仿真结果:

图4: 全局仿真结果

 

从图中我们可以观察到全局的结果在起点与终点都与sc_computer实验要求中所给的图片结果保持一致。但是波形太密没有办法仔细观察,因此我们放大图片挑出一些细节进行分析说明:

图5: 起始局部仿真结果

 

当resethn信号置为高电平后，单周期CPU在时钟沿的控制下开始工作。可以看到pc指向位置0000 0000，之后instmem中的指令3C10 0000被取出，从sc_instmem.mif文件中可以看出，该指令是lui \$1, 0，将立即数0放入\$1寄存器的高16位，低16位补0，因此可以看到\$1中的值仍然为0000 0000; 之后pc指向位置0000 0004，取出指令34240050，该指令是ori \$4, \$1, 80，将寄存器\$1中的值与立即数80按位或后放入\$4寄存器中，可以看到执行该操作时，aluout的值变为0000 0050，这个16进制数转成10进制就等于80，也就是\$1(里面的值为0000 0000)和80按位或的结果。下一个时钟周期，寄存器\$4的结果果然变成了aluout的值。

这样的指令无法在这里一一讲解，但是我们通过对几个指令的验后说明了我们仿真结果的正确性。我们同时列举出几张其他时段的仿真结果来进一步验证结果，这几张图均与实验要求中的结果一致。

图6: 局部仿真结果图片

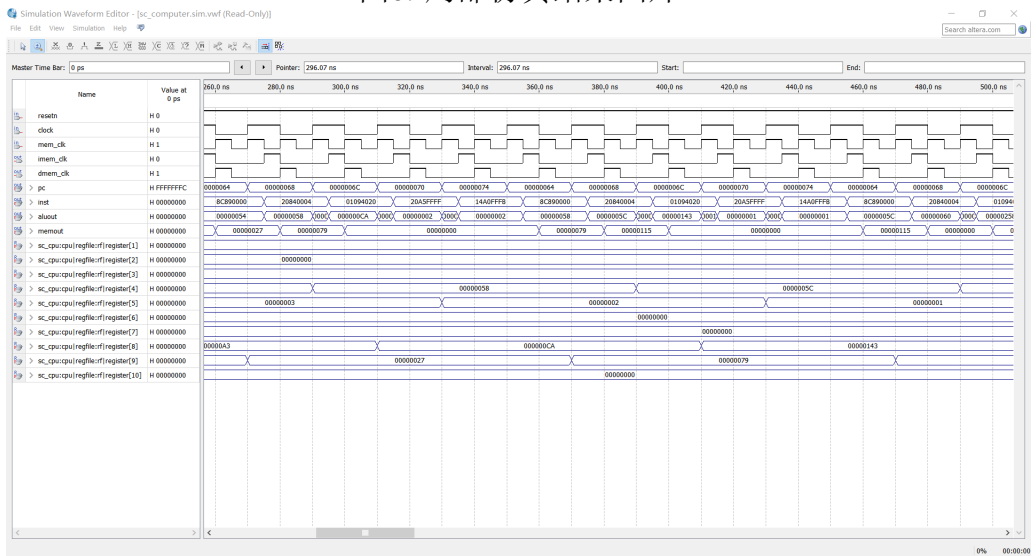


图7: 局部仿真结果图片


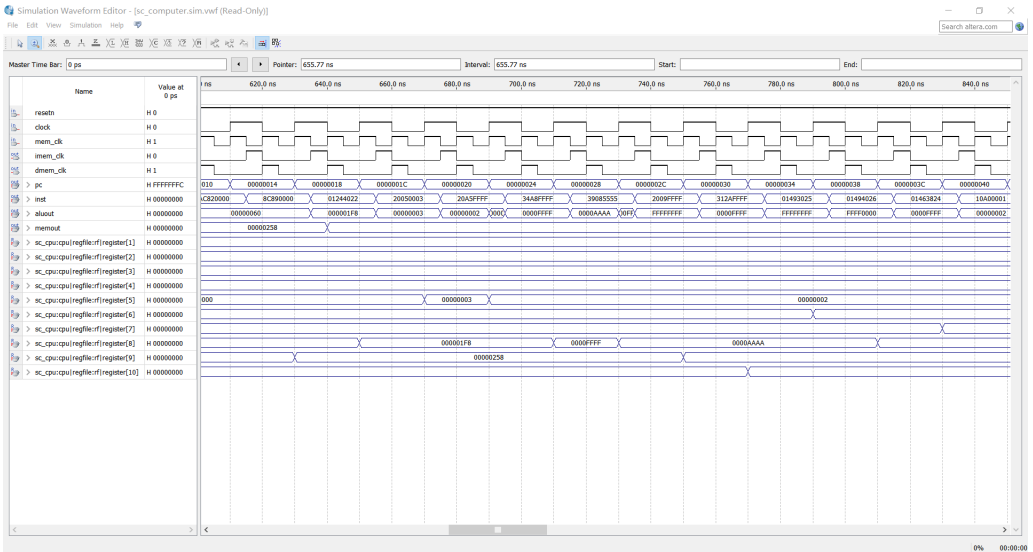


图8: 局部仿真结果图片

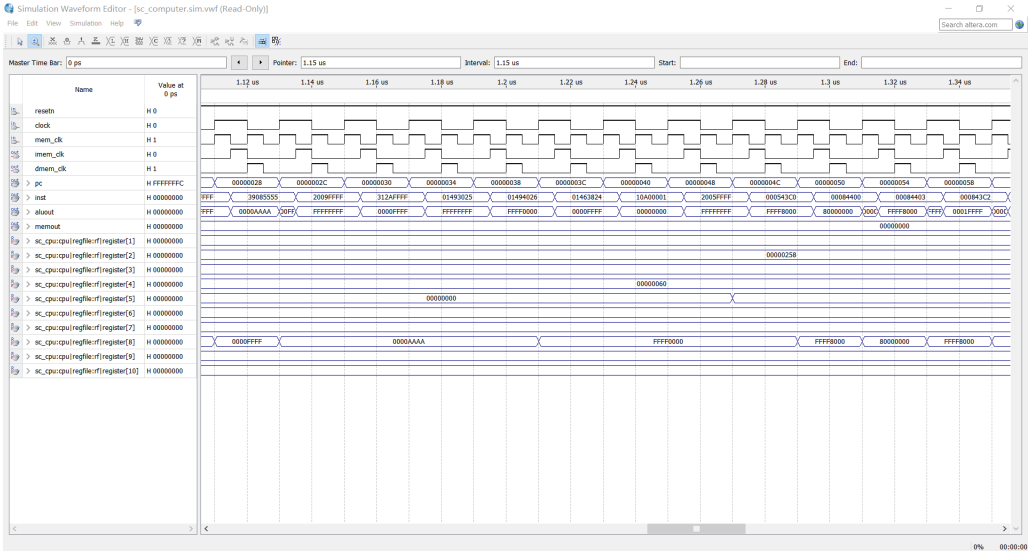

6 实验总结

在本次实验中，我们熟悉了Quartus仿真软件的一些基本操作，学习了Verilog的一些基础语法和编程方法，详细了解了实验中使用的每种MIPS指令的字段结构以及其对应的控制信号的值，这进一步加深了我们对于MIPS指令在CPU中是如何发挥作用的。此外我们再次从全局的层次上分析了CPU几大模块之间的工作过程和他们相互之间的联系，使我们对计算机

组成的学习有了更深刻更直观的印象。

非常感谢本次实验中各位老师和各位助教对我的指导和帮助!