

实验2 单周期CPU IO模块设计

518030910408 周韧

一. 实验环境

本次实验在Quartus II 13.0(64-bit)开发软件中进行。

二. 实验目的

1. 在理解计算机 5 大组成部分的协调工作原理，理解存储程序自动执行的原理和掌握运算器、存储器、控制器的设计和实现原理基础上，掌握 I/O 端口的设计方法，理解 I/O 地址空间的设计方法。
2. 通过设计 I/O 端口与外部设备进行信息交互。
3. 通过设计并实现新的自定义指令拓展 CPU 功能，深入理解 CPU 对指令的译码、执行原理和实现方式。（选做）

三. 设计思路分析

1.分析顶层结构

本次实验的实验指导中给出了整个实验项目的顶层结构设计图，但是顶层文件需要我们自己来实现，我们需要在顶层文件的结构框架下，通过结合上次单周期CPU项目的部分代码，实现IO端口模块的设计。

首先我们建立 sc_io_cpu.v 的顶层文件，在其中需要例化 clock_and_mem_clock 模块、两个 in_port 模块、sc_computer_main 模块、三个 out_port 模块。sc_io_computer.v 顶层文件的输入信号中，有 SW0 - SW9 十个一位二进制数，我们将其分成两组并在in_port模块中进行组合扩展，将拼接后的信号作为 sc_computer_main模块的输入信号，得到三个out_port端口输出信号，将这三个信号输入out_port_seg，经过 sevenreg 七段译码器处理之后，输出我们最终六个的HEX信号。

同时在顶层模块sc_io_cpu中，我们需要对输入的时钟信号进行分频处理，得到频率为之前的二分之一的新的mem_clk时钟信号，该信号和原先的clk一起作为控制sc_instmem模块和sc_datamem模块的时钟信号。

至此我们分析完了整个顶层文件需要实现的内容，展示顶层文件下的代码：

```
module sc_io_computer(SW0, SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7, SW8, SW9,
                     HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, clk, reset);

    input SW0, SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7, SW8, SW9;
    input clk, reset;
    output [6:0] HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5;
    wire [31:0] in_port0, in_port1;
    wire [31:0] pc, aluout, memout, ins3;
```

```

wire imem_clk, dmem_clk;
wire [31:0] out_port0, out_port1, out_port2;
wire [31:0] mem_dataout;
wire [31:0] io_read_data;
wire clock_out;

clock_and_mem_clock inst(reset, clk, clock_out);

in_port inst1(SW0, SW1, SW2, SW3, SW4, in_port1);
in_port inst2(SW5, SW6, SW7, SW8, SW9, in_port0);


sc_computer_main inst4(reset, clock_out, clk, pc, inst3, aluout, memout,
imem_clk, dmem_clk, out_port0, out_port1, out_port2, in_port0, in_port1,
mem_dataout, io_read_data);

out_port_seg inst5(out_port0, HEX0, HEX1);
out_port_seg inst6(out_port1, HEX2, HEX3);
out_port_seg inst7(out_port2, HEX4, HEX5);

endmodule

```

顶层模块设计图如下所示

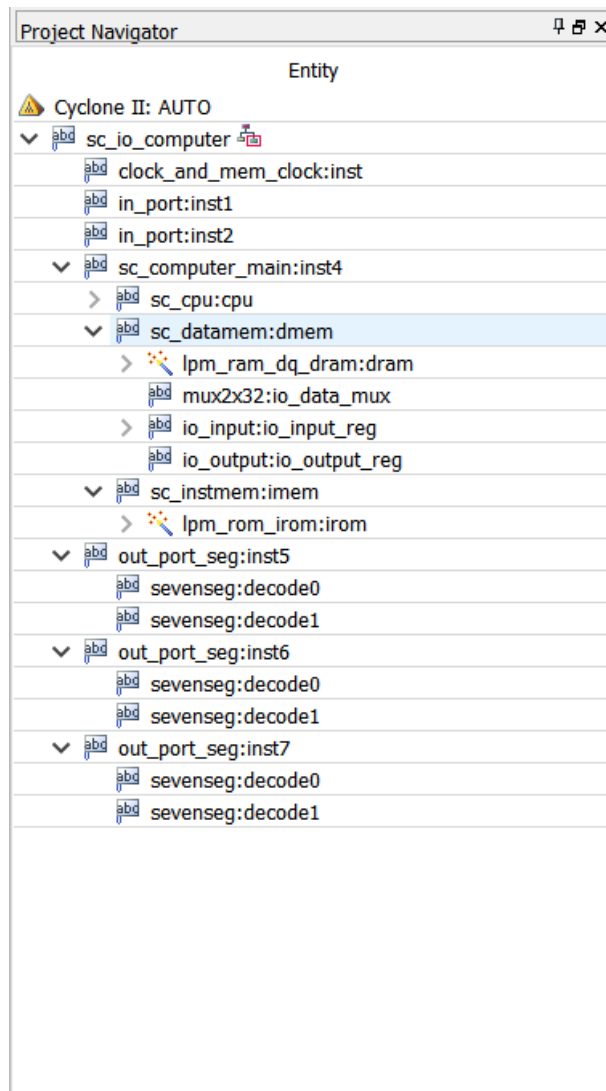

2. 核心模块设计

2.1 clock_and_mem_clock.v 分频模块

将复位信号 reset 和时钟信号 clk 作为输入，分频后的信号clock_out作为输出，在 clk 信号上升沿对clock_out 取反，从而得到频率为 clk 二分之一的 clock_out 信号。

```
module clock_and_mem_clock(reset, clk, clock_out);
    input reset, clk;
    output clock_out;
    reg clock_out;

    initial
    begin
        clock_out = 0;
    end

    always@(posedge clk)
    begin
        if(~reset)
            clock_out <= 0;
        clock_out <= ~clock_out;
    end
endmodule
```

2.2 in_port.v 输入端口模块

这里输入五个二进制信号，输出拼接后的信号，输出信号前27位扩展为0，一共为32位。输出的32位信号将作为sc_computer_main.v的输出信号。

```
module in_port(sw0, sw1, sw2, sw3, sw4, res);
    input sw0, sw1, sw2, sw3, sw4;
    output wire [31:0] res;
    assign res = {{27{1'b0}}, sw4, sw3, sw2, sw1, sw0};
endmodule
```

2.3 sc_computer_main.v 主模块

sc_computer_main.v模块是整个项目的核心模块，在结构上与实验一中的顶层模块sc_computer.v基本相同，不同的地方是多出了一些输入输出端口信号等。主要需要修改的地方是例化的sc_datamem模块对应的文件。

```
// sc_computer_main.v
module sc_computer_main(resetn, clock, mem_clk, pc, inst, aluout, memout,
    imem_clk, dmem_clk, out_port0, out_port1, out_port2, in_port0, in_port1,
    mem_dataout, io_read_data);

    input resetn, clock, mem_clk;
    input [31:0] in_port0, in_port1;
    output [31:0] pc, inst, aluout, memout;
    output imem_clk, dmem_clk;
    output [31:0] out_port0, out_port1, out_port2;
    output [31:0] mem_dataout, io_read_data;
    wire [31:0] data;
    wire wmem; // all these "wire"s are used to connect or interface the
    cpu,dmem,imem and so on.
```

```

    sc_cpu cpu (clock, resetn, inst, memout, pc, wmem, aluout, data); //
CPU module.
    sc_instmem imem (pc, inst, clock, mem_clk, imem_clk); //
instruction memory.
    sc_datamem dmem (aluout, data, memout, wmem, clock, mem_clk, dmem_clk,
resetn, out_port0, out_port1, out_port2, in_port0, in_port1, mem_dataout,
io_read_data); // data memory.

endmodule

```

sc_datamem.v模块与实验一中有一定区别，这部分代码已经在实验指导详细地给出，clock 和降频后的 mem_clock共同决定了data memory的时钟周期dmem_clock，dmem_clock 与 mem_clock 周期相等。addr[7]决定了是向data memory中写入数据还是向IO中写入数据。

```

// sc_datamem.v
module sc_datamem(addr, datain, dataout, we, clock, mem_clk, dmem_clk, resetn,
out_port0, out_port1, out_port2, in_port0, in_port1, mem_dataout, io_read_data);

    input [31:0] addr;
    input [31:0] datain;
    input [31:0] in_port0, in_port1;
    input we, clock, mem_clk, resetn;

    output [31:0] dataout;
    output dmem_clk;
    output [31:0] out_port0, out_port1, out_port2;
    output [31:0] mem_dataout, io_read_data;

    wire dmem_clk;
    wire write_enable;
    wire [31:0] dataout;
    wire [31:0] mem_dataout;
    wire write_data_enable;
    wire write_io_enable;

    assign write_enable = we & (~clock);
    assign dmem_clk = mem_clk & (~clock);
    assign write_data_enable = write_enable & (~addr[7]);
    assign write_io_enable = write_enable & addr[7];
    mux2x32 io_data_mux(mem_dataout, io_read_data, addr[7], dataout);
    lpm_ram_dq_dram dram(addr[6:2], dmem_clk, datain, write_data_enable,
mem_dataout);
    io_output io_output_reg(addr, datain, write_io_enable, dmem_clk, out_port0,
out_port1, out_port2, resetn);
    io_input io_input_reg(addr, dmem_clk, io_read_data, in_port0, in_port1);
endmodule

```

在sc_datamem.v中，我们还需要例化io_input.v模块和io_output.v模块。这两部分代码的作用是建立IO和CPU之间的数据通路，io_put.v模块中建立将数据从IO输入到CPU中的数据通路，io_output.v模块将建立数据从CPU输出到IO中数据通路。这部分主要的代码已经在实验指导中给出，这里不再过多解释，我在这里修改了io_output.v模块，向其中增加了resetn复位信号。

```

// io_output.v
module io_output(addr, datain, write_io_enable, io_clk, out_port0, out_port1,
out_port2, resetn);

```

```

input [31:0] addr, datain;
input write_io_enable, io_clk;
input resetn;
output [31:0] out_port0, out_port1, out_port2;

reg [31:0] out_port0;
reg [31:0] out_port1;
reg [31:0] out_port2;

always@(posedge io_clk or negedge resetn)
begin
    if(resetn == 0)
    begin
        out_port0 <= 0;
        out_port1 <= 0;
        out_port2 <= 0;
    end
    else
    begin
        if(write_io_enable == 1)
        case(addr[7:2]) // 根据alu的值选择不同输出的端口
            6'b100000: out_port0 <= datain;//80h
            6'b100001: out_port1 <= datain;//84h
            6'b100010: out_port2 <= datain;//88h
        endcase
    end
end
endmodule

```

```

// io_input.v
module io_input(addr, io_clk, io_read_data, in_port0, in_port1);
    input[31:0]addr;
    input io_clk;
    input[31:0]in_port0,in_port1;
    output[31:0]io_read_data;

    reg[31:0]in_reg0,in_reg1;

    io_input_mux io_input_mux2x32(in_reg0,in_reg1,addr[7:2],io_read_data);

    always@(posedge io_clk)
    begin
        in_reg0<=in_port0;//输入端口在io_clk上升沿时进行数据锁存
        in_reg1<=in_port1;
    end
endmodule

module io_input_mux(a0,a1,sel_addr,y);
    input [31:0] a0,a1;
    input [5:0] sel_addr;
    output [31:0] y;
    reg [31:0] y;
    always@*
        case(sel_addr)
            6'b100000:y=a0;
            6'b100001:y=a1;
            default:y=32'h0;
        endcase
endmodule

```


```
        endcase
    endmodule
```

2.4 out_port_seg.v 输出端口模块

最后一部分是out_port_seg.v模块，将sc_computer模块中得到的三个输出信号拆分成六个四位信号并将其转为10进制，并在七段译码器中译码得到六个七位最终输出信号。

```
// out_port_seg.v
module out_port_seg(outport, hex_data0, hex_data1);
    input wire [31:0] outport;
    output wire [6:0] hex_data0, hex_data1;
    wire [3:0] out0, out1;
    assign out0 = outport % 10;
    assign out1 = outport / 10;
    sevenseg decode0(out0, hex_data0);
    sevenseg decode1(out1, hex_data1);
endmodule
```

```
// sevenreg.v
module sevenseg(in, sevenseg);
    input [3:0] in;
    output [6:0] sevenseg;
    reg [6:0] sevenseg;
    initial
    begin
        sevenseg = 0;
    end
    always @(*)
    begin
        case(in)
            4'h0: sevenseg[6:0] = 7'b1000000;
            4'h1: sevenseg[6:0] = 7'b1111001;
            4'h2: sevenseg[6:0] = 7'b0100100;
            4'h3: sevenseg[6:0] = 7'b0110000;
            4'h4: sevenseg[6:0] = 7'b0011001;
            4'h5: sevenseg[6:0] = 7'b0010010;
            4'h6: sevenseg[6:0] = 7'b0000010;
            4'h7: sevenseg[6:0] = 7'b1111000;
            4'h8: sevenseg[6:0] = 7'b0000000;
            4'h9: sevenseg[6:0] = 7'b0010000;
            4'hA: sevenseg[6:0] = 7'b0001000;
            4'hB: sevenseg[6:0] = 7'b0000011;
            4'hC: sevenseg[6:0] = 7'b1000110;
            4'hD: sevenseg[6:0] = 7'b0100001;
            4'hE: sevenseg[6:0] = 7'b0000110;
            4'hF: sevenseg[6:0] = 7'b0001110;
            default: sevenseg[6:0] = 7'b1111111;
        endcase
    end
endmodule
```

 五.扩展实验

扩展实验部分要求实现汉明距离的计算，这部分修改的内容主要有alu.v, sc_cu.v, sc_instmem.v三个文件。

首先给假设求前四位hamm距离的操作是先对输入的a, b求异或，再将最低四位的值加起来，即求出最低四位不同的值的位数。

```
module alu (a,b,aluc,s,z);
    input [31:0] a,b;
    input [3:0] aluc;
    output [31:0] s;
    output      z;
    reg [31:0] s;
    reg      z;
    reg [31:0] axorb;
    always @ (a or b or aluc)
        begin
            // event
            casex (aluc)
                4'b1011:
                    begin
                        axorb = a ^ b;           // 1011 先求a异或b;
                        s = axorb[0] + axorb[1] + axorb[2] + axorb[3] + axorb[4];
                    end
            // 计算5位汉明距离
                4'bx000: s = a + b;           //x000 ADD
                4'bx100: s = a - b;           //x100 SUB
                4'bx001: s = a & b;           //x001 AND
                4'bx101: s = a | b;           //x101 OR
                4'bx010: s = a ^ b;           //x010 XOR
                4'bx110: s = a << 16;         //x110 LUI: imm << 16bit

                4'b0011: s = $unsigned(b) << a; //0011 SLL: rd <- (rt << sa)
                4'b0111: s = $unsigned(b) >> a; //0111 SRL: rd <- (rt >> sa)
            (logical)
                4'b1111: s = $signed(b) >>> a; //1111 SRA: rd <- (rt >> sa)
            (arithmetic)
        end
endmodule
```



```

        default: s = 0;
    endcase
    if (s == 0 ) z = 1;
        else z = 0;
    end
endmodule

```

我们将求hamm距离设为R型指令，指令的opcode各位均为0，这里假设func为110000，由此在aluc.v中修改相应的信号。

```

module sc_cu (op, func, z, wmem, wreg, regrt, m2reg, aluc, shift,
              aluimm, pcsource, jal, sext);
    input  [5:0] op,func;
    input      z;
    output      wreg,regrt,jal,m2reg,shift,aluimm,sext,wmem;
    output [3:0] aluc;
    output [1:0] pcsource;
    wire r_type = ~|op;
    wire i_add = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                ~func[2] & ~func[1] & ~func[0];           //100000
    wire i_sub = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                ~func[2] & func[1] & ~func[0];           //100010

    wire i_and = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                func[2] & ~func[1] & ~func[0];           //100100
    wire i_or  = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                func[2] & ~func[1] & func[0];            //100101
    wire i_xor = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                func[2] & func[1] & ~func[0];            //100110
    wire i_sll = r_type & ~func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                ~func[2] & ~func[1] & ~func[0];          //000000
    wire i_srl = r_type & ~func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                ~func[2] & func[1] & ~func[0];           //000010
    wire i_sra = r_type & ~func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                ~func[2] & func[1] & func[0];            //000011
    wire i_jr  = r_type & ~func[5] & ~func[4] & func[3] &
                ~func[2] & ~func[1] & ~func[0];          //001000
    wire i_hamm = r_type & func[5] & func[4] &
                ~func[3] & ~func[2] & ~func[1] & ~func[0]; //110000 求汉明距
    离的操作func设置为110000

    wire i_addi = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & ~op[2] & ~op[1] & ~op[0]; //001000
    wire i_andi = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & ~op[1] & ~op[0]; //001100

    wire i_ori  = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & ~op[1] & op[0]; //001101
    wire i_xori = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & op[1] & ~op[0]; //001110
    wire i_lw   = op[5] & ~op[4] & ~op[3] & ~op[2] & op[1] & op[0]; //100011
    wire i_sw   = op[5] & ~op[4] & op[3] & ~op[2] & op[1] & op[0]; //101011
    wire i_beq  = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & op[2] & ~op[1] & ~op[0]; //000100
    wire i_bne  = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & op[2] & ~op[1] & op[0]; //000101
    wire i_lui  = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & op[1] & op[0]; //001111
    wire i_j    = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & ~op[2] & op[1] & ~op[0]; //000010
    wire i_jal  = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & ~op[2] & op[1] & op[0]; //000011

    assign pcsource[1] = i_jr | i_j | i_jal;
    assign pcsource[0] = ( i_beq & z ) | ( i_bne & ~z ) | i_j | i_jal ;

```

```

assign wreg = i_add | i_sub | i_and | i_or | i_xor |
             i_sll | i_srl | i_sra | i_addi | i_andi |
             i_ori | i_xori | i_lw | i_lui | i_jal | i_hamm; //加上hamm信号

// hamm运算的aluc值设为1011
assign aluc[3] = i_sra | i_hamm;
assign aluc[2] = i_sub | i_or | i_srl | i_sra | i_ori | i_lui | i_beq |
i_bne;
assign aluc[1] = i_xor | i_sll | i_srl | i_sra | i_xori | i_lui | i_hamm;
assign aluc[0] = i_and | i_or | i_sll | i_srl | i_sra | i_andi | i_ori |
i_hamm;
assign shift = i_sll | i_srl | i_sra ;

assign aluimm = i_addi | i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_sw | i_lui;
assign sext = i_addi | i_lw | i_sw | i_beq | i_bne | i_lui;
assign wmem = i_sw;
assign m2reg = i_lw;
assign regrt = i_addi | i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_sw | i_lui;
assign jal = i_jal;

endmodule

```

最后修改mif文件中的一条机器码，使其计算a hamm b;

```


DEPTH = 16;           % Memory depth and width are required %
WIDTH = 32;           % Enter a decimal number %
ADDRESS_RADIX = HEX; % Address and value radices are optional %
DATA_RADIX = HEX;     % Enter BIN, DEC, HEX, or OCT; unless %
                      % otherwise specified, radices = HEX %

CONTENT
BEGIN

0 : 20010080;          % (00) main: addi $1, $0, 128 # output0, inport0
%
1 : 20020084;          % (04)      addi $2, $0, 132 # output1, inport1
%
2 : 20030088;          % (08)      addi $3, $0, 136 # output2
%
3 : 8c240000;          % (0c) loop: lw  $4, 0($1)  # input inport0 to $4
%
4 : 8c450000;          % (10)      lw  $5, 0($2)  # input inport1 to $5
%
5 : 00853030;          % (14)      hamm $6, $4, $5 # add inport0 with inport1
to $6 %
6 : ac240000;          % (18)      sw  $4, 0($1)  # output inport0 to output0
%
7 : ac450000;          % (1c)      sw  $5, 0($2)  # output inport1 to output1
%
8 : ac660000;          % (20)      sw  $6, 0($3)  # output result to output2
%
9 : 08000003;          % (24)      j loop          #
%
END ;

```

之后运行仿真波形，展示结果如下

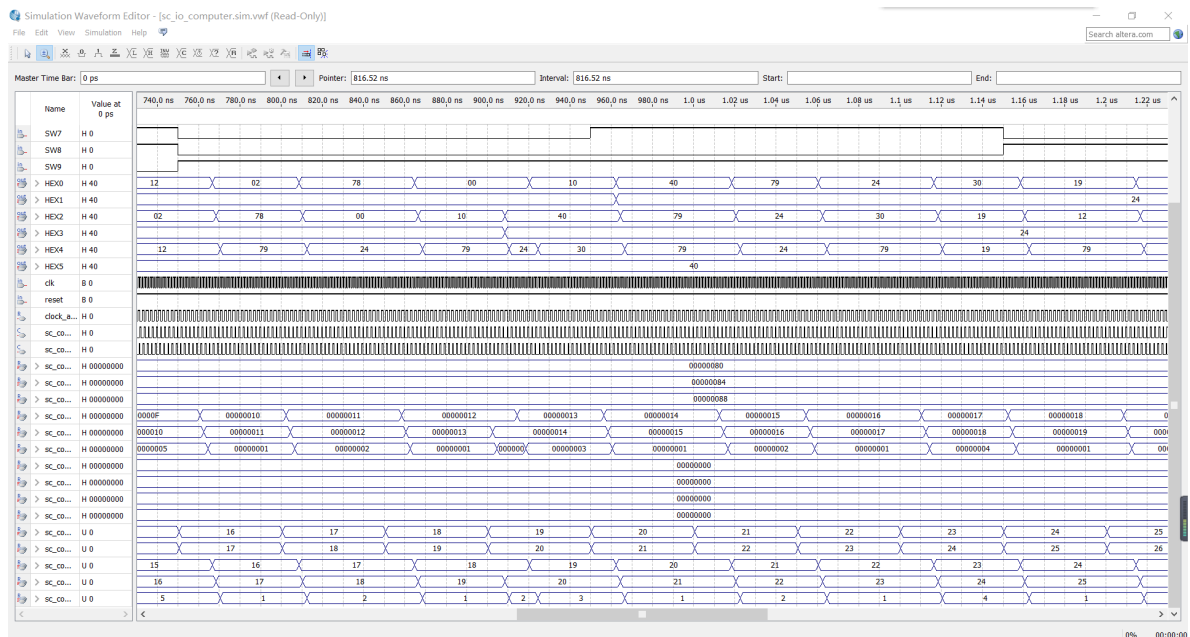

六. 实验总结和感想

本次实验中，我们了解了如何在原有单周期CPU的基础上，加上IO端口的扩展，实现了从IO模块中取值、计算最终输出回IO中的功能，并且直观地感受了CPU从data memory和IO模块中取值的区别，同时我们通过自己编写Verilog代码，使我们对Verilog语法的使用有了进一步的认识。这次实验设计让我们在实践中加强了对CPU、存储单元和IO扩展单元互相之间联系和工作的了解，非常感谢各位老师和助教对我的帮助和指导！